 





معماری کامپیووتر


جلسه ششم: بخش دوم طراحی کامپیوتر پایه
فصل پنجم کتاب موریس مانو - طراحی و ساختار کامپیوتر پایه
تا سر دستورات مراجعه به حافظه




 - 
- زمانبندی
 - ساختار واحد کنترل
 - سیکل دستورالعمل
 - واکشی
 - رمزگشایی
 - دستورات مراجعه به ثبات ها




 شمارنده ترتیب (Sequence Counter) مولد سیگنال های زمانبندی T15 الی T0



 

ساختار واحد کنترل

 



سیگنال های زمانبندی


 


Figure 5-7 Example of control timing signals.

 

سيكل دستور العمل

Instruction Cycle

1. Fetch an instruction from memory.
2. Decode the instruction.
3. Read the effective address from memory
if the instruction has an indirect address.
4. Execute the instruction.



واکشی و دیکد (رمزگشایی)

Fetch and Decode


$T_0: AR \leftarrow PC$

$T_1: IR \leftarrow M[AR], \quad PC \leftarrow PC + 1$

$T_2: D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14), \quad AR \leftarrow IR(0-11), \quad I \leftarrow IR(15)$



انتقال بین ثبات ها در فاز واکشی

 

T0: $AR \leftarrow PC$ ($S_0S_1S_2=010$, $T0=1$)
T1: $IR \leftarrow M[AR]$, $PC \leftarrow PC + 1$ ($S_0S_1S_2=111$, $T1=1$)
T2: $D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14)$, $AR \leftarrow IR(0-11)$, $I \leftarrow IR(15)$




زمانبندی T0 و T1

T0


1. Place the content of *PC* onto the bus by making the bus selection inputs $S_2S_1S_0$ equal to 010.
2. Transfer the content of the bus to *AR* by enabling the LD input of *AR*.

T1

 1. Enable the read input of memory.
2. Place the content of memory onto the bus by making $S_2S_1S_0 = 111$.
3. Transfer the content of the bus to *IR* by enabling the LD input of *IR*.
4. Increment *PC* by enabling the INR input of *PC*.



فلوچارت سیکل دستور العمل

 



چهار حالت مختلف دستورات

$D'_7 IT_3: AR \leftarrow M[AR]$

$D'_7 I'T_3: \text{Nothing}$

$D_7 I'T_3: \text{Execute a register-reference instruction}$

$D_7 IT_3: \text{Execute an input-output instruction}$



دستورات مراجعه به ثبات ها

$D_7I'T_3$ symbol r

$$D_7I'T_3B_{11} = rB_{11}.$$

CLA code 7800
0111 1000 0000 0000

The AC is positive when the sign bit in $AC(15) = 0$,
it is negative when $AC(15) = 1$



جدول دستورات مراجعه به ثبات ها

TABLE 5-3 Execution of Register-Reference Instructions

$D_7I'T_3 = r$ (common to all register-reference instructions)

$IR(i) = B_i$ [bit in $IR(0-11)$ that specifies the operation]

	$r:$	$SC \leftarrow 0$	Clear SC
CLA	$rB_{11}:$	$AC \leftarrow 0$	Clear AC
CLE	$rB_{10}:$	$E \leftarrow 0$	Clear E
CMA	$rB_9:$	$AC \leftarrow \overline{AC}$	Complement AC
CME	$rB_8:$	$E \leftarrow \overline{E}$	Complement E
CIR	$rB_7:$	$AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$	Circulate right
CIL	$rB_6:$	$AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$	Circulate left
INC	$rB_5:$	$AC \leftarrow AC + 1$	Increment AC
SPA	$rB_4:$	If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if positive
SNA	$rB_3:$	If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if negative
SZA	$rB_2:$	If $(AC = 0)$ then $PC \leftarrow PC + 1$	Skip if AC zero
SZE	$rB_1:$	If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if E zero
HLT	$rB_0:$	$S \leftarrow 0$ (S is a start-stop flip-flop)	Halt computer