 





معماری کامپیوتر

جلسه هشتم: بخش چهارم طراحی کامپیوتر پایه
فصل پنجم کتاب موریس مانو - طراحی و ساختار کامپیوتر پایه
سیکل وقفه - طراحی مدارات کامپیوتر پایه




 - وقفه در مقابل چک کردن مداوم
- فلوچارت وقفه
- زمانبندی وقفه
- فلوچارت کامل
- مرور بر مراحل و دستورات
 - واکشی ، دیکد و وقفه
 - مراجعه به حافظه
 - عملیات ثبات
 - ورودی خروجی
- طراحی واحد کنترل
 - طراحی AR
 - کنترل فلیپ فلاپ IEN
 - کنترل گذرگاه داده
 - مدار کنترل آکومولاتور AC
 - یک واحد از محاسبه و منطق





وقفه در مقابل Polling

 - سازوکار Polling غیر کارآمد است
- برای استفاده از وقفه باید تغییر در ساختار واکنشی ایجاد کرد
- وقفه سیکل عادی برنامه را متوقف می کند
- وقفه (معمولا) برای عملیات ورودی خروجی استفاده می شود




فلوچارت وقفه

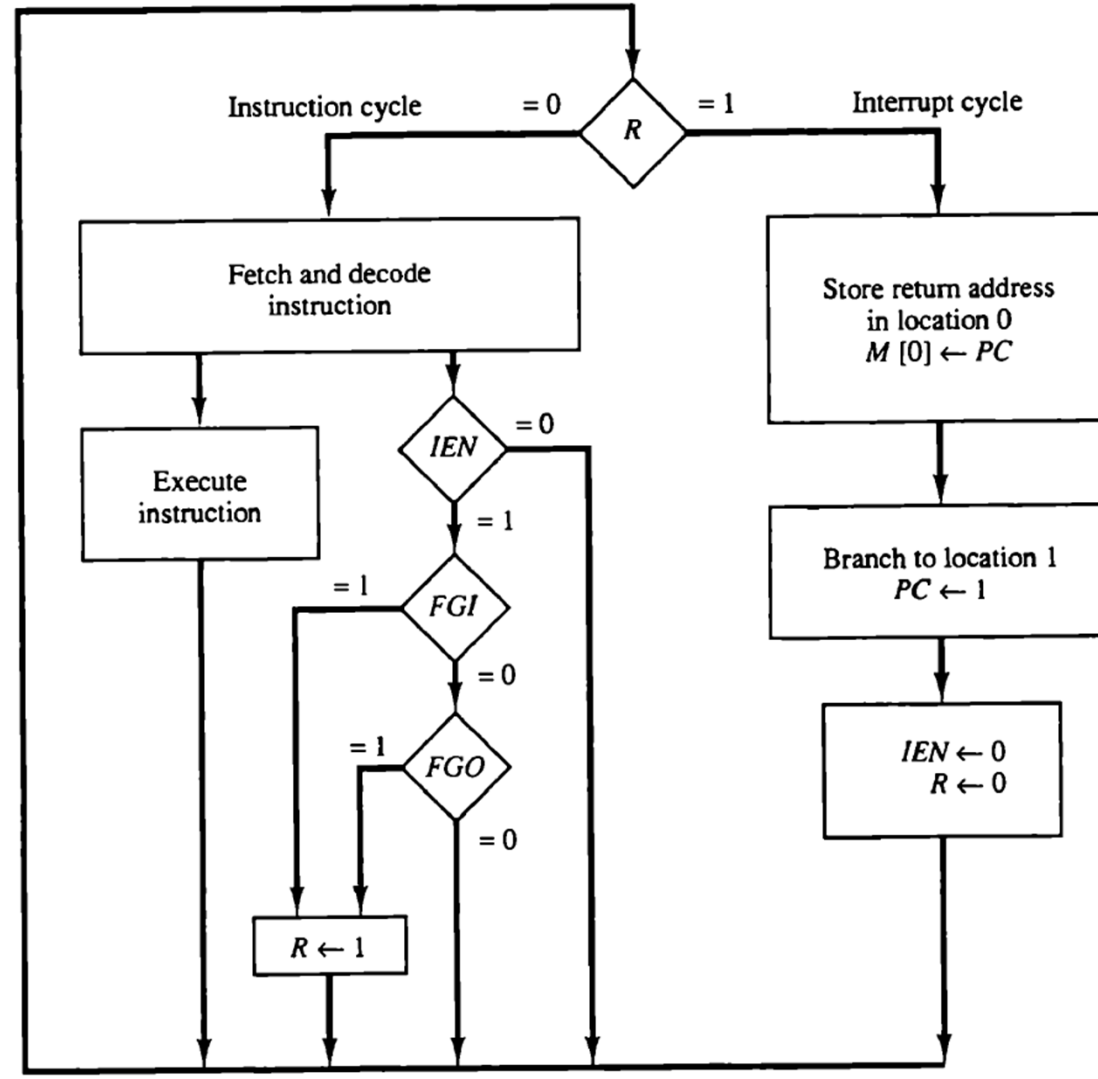


 


مثال از سیکل وقفه

 

(a) Before interrupt

 

(b) After interrupt cycle

 


تغییر زمانبندی در سیکل وقفه

$T'_0 T'_1 T'_2 (IEN) (FGI + FGO): R \leftarrow 1$

$RT_0: AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$

$RT_1: M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$

 $RT_2: PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$




طراحی کامپیوتر پایه


5-9 Design of Basic Computer


The basic computer consists of the following hardware components:

 1. A memory unit with 4096 words of 16 bits each
2. Nine registers: *AR*, *PC*, *DR*, *AC*, *IR*, *TR*, *OUTR*, *INPR*, and *SC*
3. Seven flip-flops: *I*, *S*, *E*, *R*, *IEN*, *FGI*, and *FGO*
4. Two decoders: a 3×8 operation decoder and a 4×16 timing decoder
5. A 16-bit common bus
6. Control logic gates
7. Adder and logic circuit connected to the input of *AC*





فلوچارت کامل

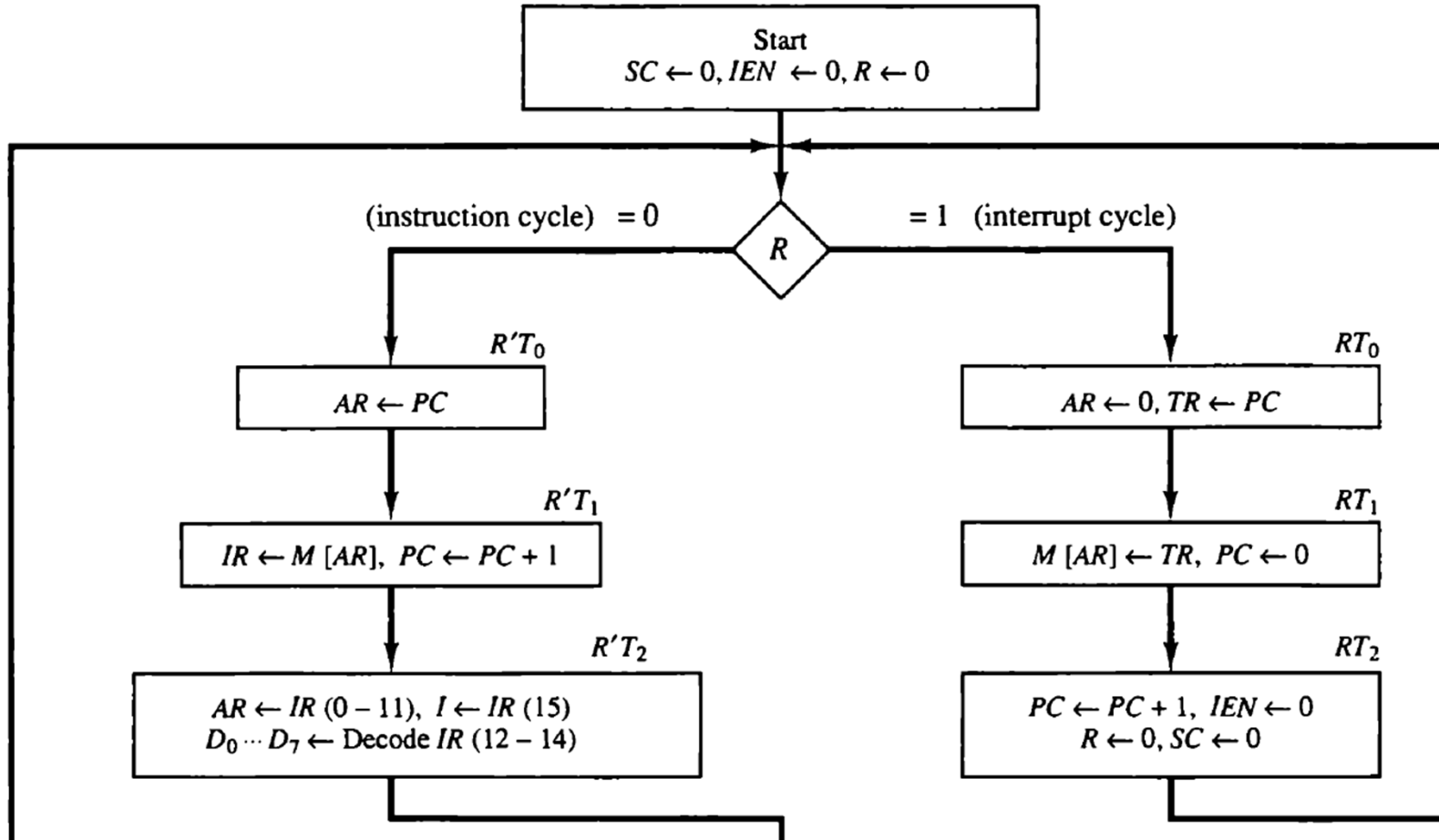

 


فلوچارت کامل

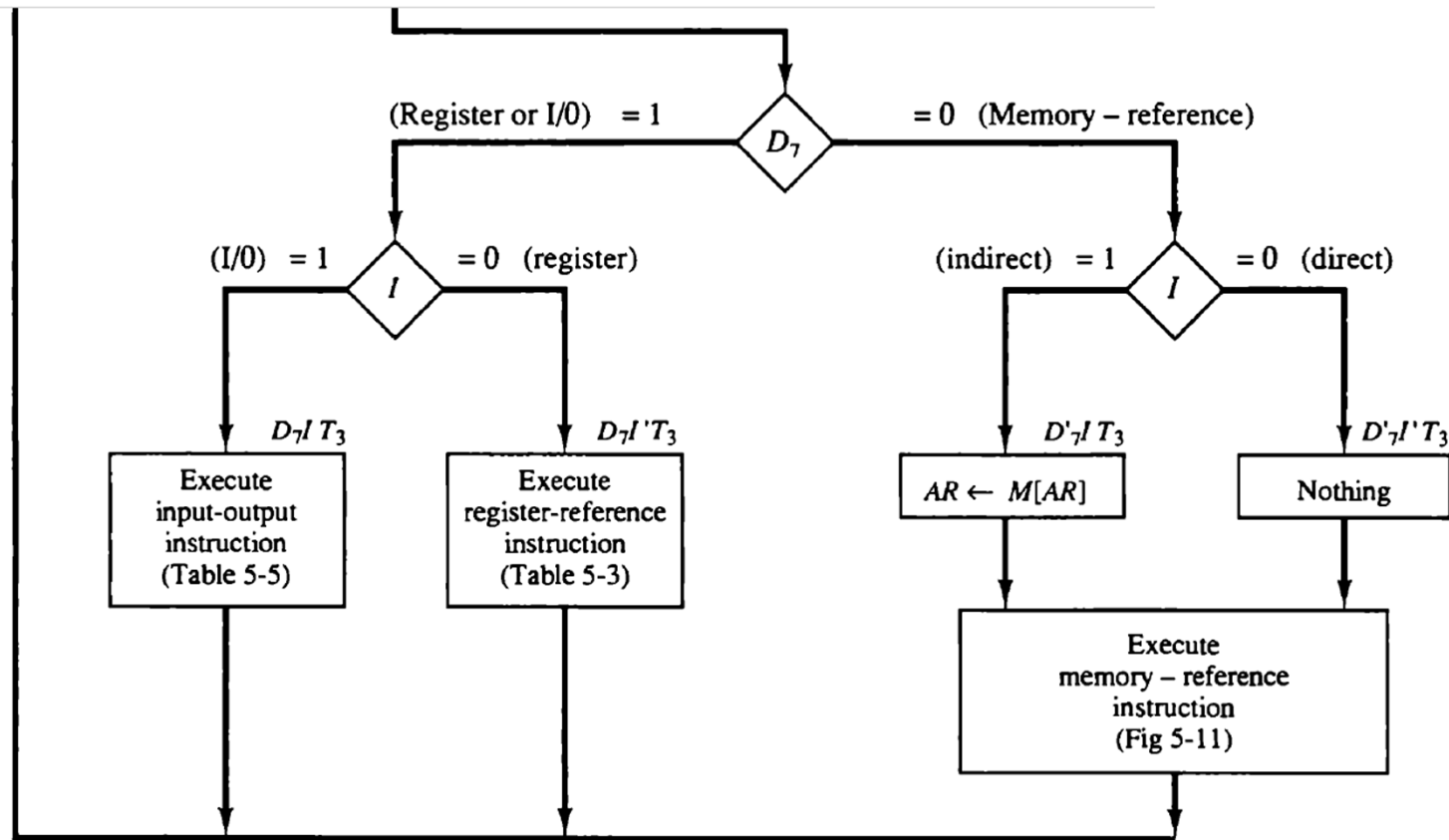

 

مرور بر دستورات واکشی - دیکد - وقفه


Fetch	$R'T_0: AR \leftarrow PC$
	$R'T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$
Decode	$R'T_2: D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
Indirect	$D'I T_3: AR \leftarrow M[AR]$
Interrupt:	
	$T_0 T_1 T_2 (IEN)(FGI + FGO): R \leftarrow 1$
	$RT_0: AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$
	$RT_1: M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$
	$RT_2: PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$

 

مرور بر دستورات مراجعه به حافظه

Memory-reference:

AND	$D_0T_4: DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0T_5: AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
ADD	$D_1T_4: DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1T_5: AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$
LDA	$D_2T_4: DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2T_5: AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
STA	$D_3T_4: M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$
BUN	$D_4T_4: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
BSA	$D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$
	$D_5T_5: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_6T_4: DR \leftarrow M[AR]$
	$D_6T_5: DR \leftarrow DR + 1$
	$D_6T_6: M[AR] \leftarrow DR, \text{ if } (DR = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$

 

مرور بر دستورات عملیات ثبات ها

Register-reference:

CLA
CLE
CMA
CME
CIR
CIL
INC
SPA
SNA
SZA
SZE
HLT

$D_7I'T_3 = r$ (common to all register-reference instructions)

$IR(i) = B_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 11$)

r : $SC \leftarrow 0$

rB_{11} : $AC \leftarrow 0$

rB_{10} : $E \leftarrow 0$

rB_9 : $AC \leftarrow \overline{AC}$

rB_8 : $E \leftarrow \overline{E}$

rB_7 : $AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$

rB_6 : $AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$

rB_5 : $AC \leftarrow AC + 1$


rB_4 : If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$

rB_3 : If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$

rB_2 : If $(AC = 0)$ then $PC \leftarrow PC + 1$

rB_1 : If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$

rB_0 : $S \leftarrow 0$

 

مرور بر دستورات ورودی خروجی

Input-output:

INP
OUT
SKI
SKO
ION
IOF

$D_7IT_3 = p$ (common to all input-output instructions)

$IR(i) = B_i$ ($i = 6, 7, 8, 9, 10, 11$)

p : $SC \leftarrow 0$

pB_{11} : $AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$


pB_{10} : $OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$

pB_9 : If ($FGI = 1$) then ($PC \leftarrow PC + 1$)


pB_8 : If ($FGO = 1$) then ($PC \leftarrow PC + 1$)

pB_7 : $IEN \leftarrow 1$


pB_6 : $IEN \leftarrow 0$

 

واحد کنترل

 

 1. Signals to control the inputs of the nine registers
2. Signals to control the read and write inputs of memory
3. Signals to set, clear, or complement the flip-flops
4. Signals for S_2 , S_1 , and S_0 to select a register for the bus
5. Signals to control the AC adder and logic circuit



کنترل ثبات ها و حافظه

$$R'T_0: AR \leftarrow PC$$

$$R'T_2: AR \leftarrow IR(0-11)$$

$$D_7IT_3: AR \leftarrow M[AR]$$

$$RT_0: AR \leftarrow 0$$


$$D_5T_4: AR \leftarrow AR + 1$$

$$LD(AR) = R'T_0 + R'T_2 + D_7IT_3$$

$$CLR(AR) = RT_0$$


$$INR(AR) = D_5T_4$$

 
$$\text{Read} = R'T_1 + D_7IT_3 + (D_0 + D_1 + D_2 + D_6)T_4$$




طراحی منطقی AR

Control gates associated with AR.

 


 

کنترل فلیپ فلاپ IEN

 

Control inputs for IEN.

 

طراحی گذرگاه مشترک

TABLE 5-7 Encoder for Bus Selection Circuit

Inputs							Outputs			Register selected for bus
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	S_2	S_1	S_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	None
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	AR
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PC
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	DR
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	AC
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	IR
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	TR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Memory

$$S_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7$$

$$S_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$


$$S_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$


$$D_4T_4: PC \leftarrow AR$$

$$D_5T_5: PC \leftarrow AR$$

$$x_1 = D_4T_4 + D_5T_5$$

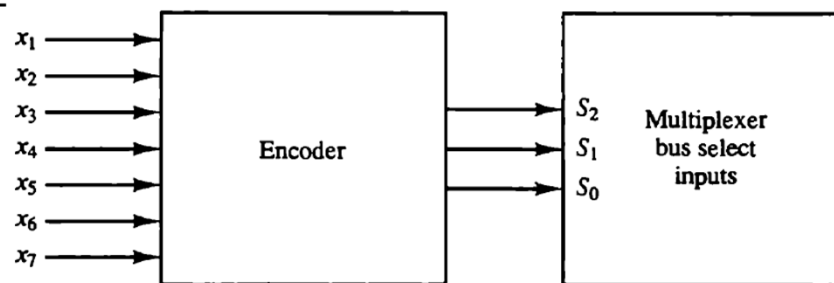
$$x_7 = R'T_1 + D_7IT_3 + (D_0 + D_1 + D_2 + D_6)T_4$$



 


طراحی AC (آکومولاتور)


$D_0T_5:$	$AC \leftarrow AC \wedge DR$	AND with DR
$D_1T_5:$	$AC \leftarrow AC + DR$	Add with DR
$D_2T_5:$	$AC \leftarrow DR$	Transfer from DR
$pB_{11}:$	$AC(0-7) \leftarrow INPR$	Transfer from $INPR$
$rB_9:$	$AC \leftarrow \overline{AC}$	Complement
$rB_7:$	$AC \leftarrow shr\ AC, \quad AC(15) \leftarrow E$	Shift right
$rB_6:$	$AC \leftarrow shl\ AC, \quad AC(0) \leftarrow E$	Shift left
$rB_{11}:$	$AC \leftarrow 0$	Clear
$rB_5:$	$AC \leftarrow AC + 1$	Increment

 

مدار کنترل آکومولاتور و محاسبه و منطق


Circuits associated with AC.

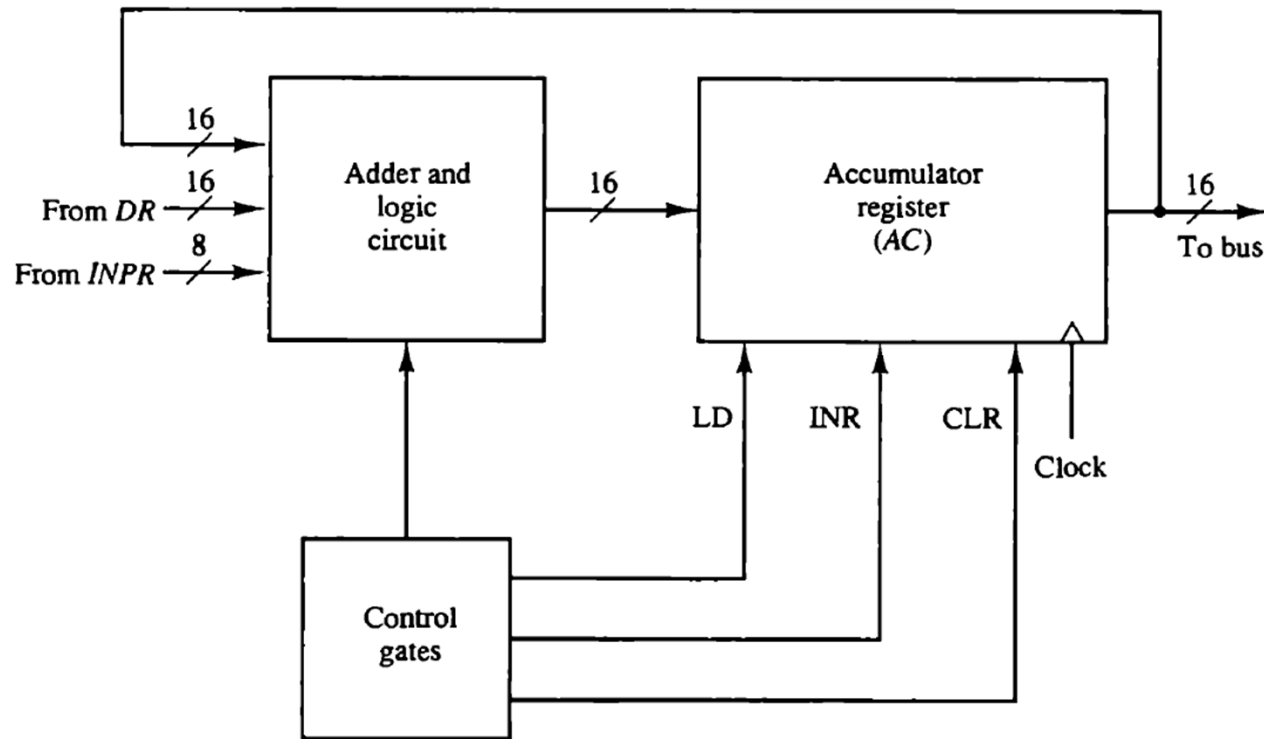


 

مدار کنترل آکومولاتور

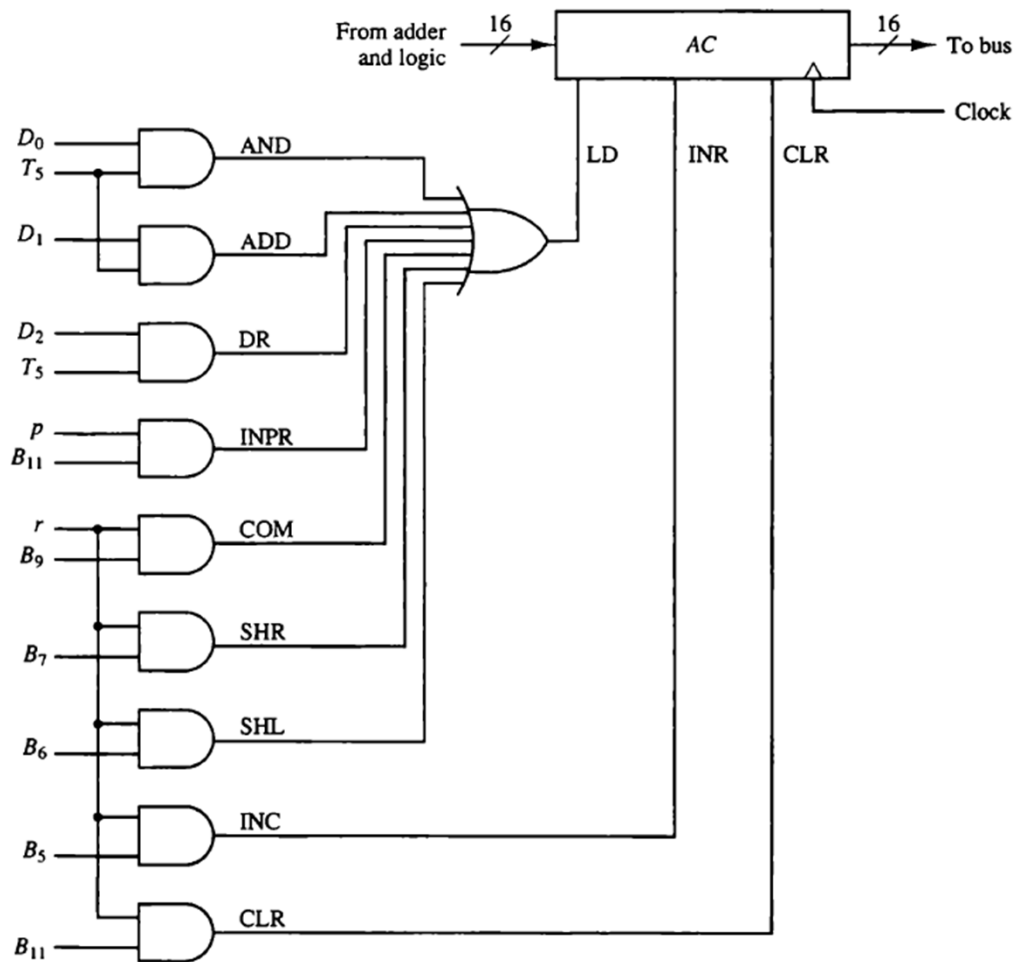Gate structure for controlling the LD, INR, and CLR of AC.



 

یک طبقه از مدار محاسبه و منطق

